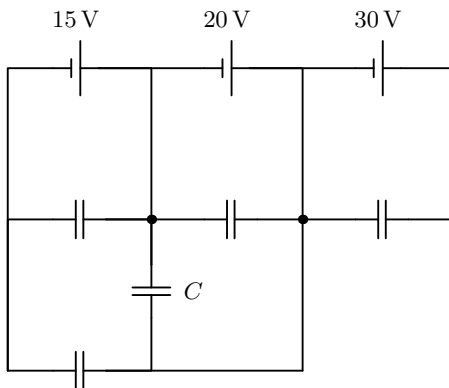


**Úloha FoL.6 ... kondíky**

5 bodů

Určete napětí ve voltech na kondenzátoru  $C$ .



Obr. 1: Obrázek k zadání 6