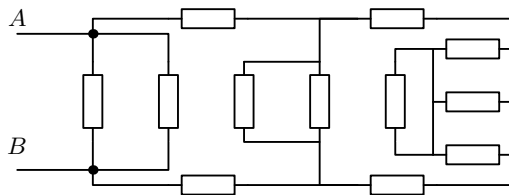


Úloha FoL.26 ... jsou ty odpory správně?

7 bodů

Určete odpor v násobcích R elektrické sítě mezi svorkami A a B na obrázku. Každý odpor má



velikost právě $R = 1\Omega$.