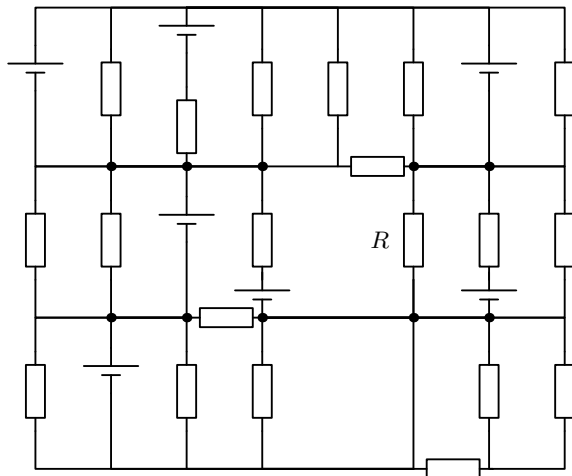


Úloha FoL.14 ... rezistorové bludiště

5 bodů

Všechny rezistory na obrázku mají odpor 4Ω , všechny baterie jsou ideální a mají elektromotorické napětí 4 V . Jaký proud v ampérech prochází rezistorem R ?



Obr. 1: K zadání úlohy 14